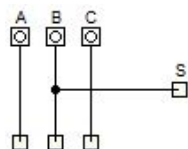


Aula 02

• Prática 01


Este circuito é representado pela expressão: $S = B$



(a) Circuito Lógico

B	S
0	0
1	1

(b) Tabela Verdade da expressão S

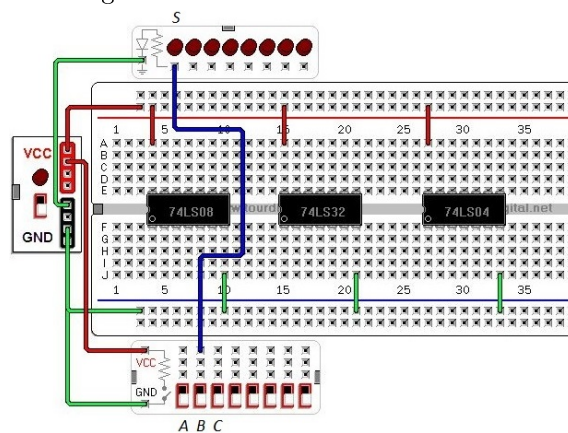


(c) Circuito na Matriz de Contato

Figura 1: Prática 01

Teste todos os dispositivos de variáveis do *Protoboard*, bem como os *leds* de saída.

- **Prática 02**

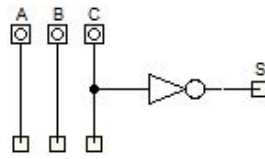
O circuito é representado pela expressão: $S = \overline{C}$



(a) Circuito Lógico

C	S
0	1
1	0

(b) Tabela Verdade da expressão S

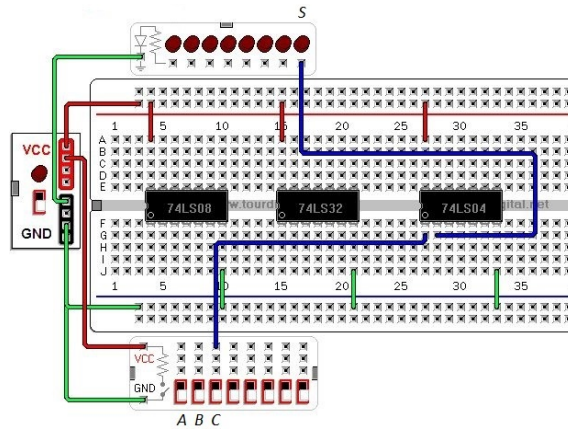


(c) Circuito na Matriz de Contato

Figura 2: Circuito 2

Teste todas as portas lógicas do CI em seu *Protoboard*.

- **Prática 03**

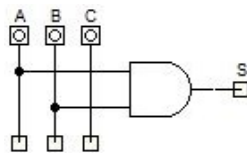
O circuito é representado pela expressão: $S = A.B$



(a) Circuito Lógico

A	B	S
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

(b) Tabela Verdade da expressão S

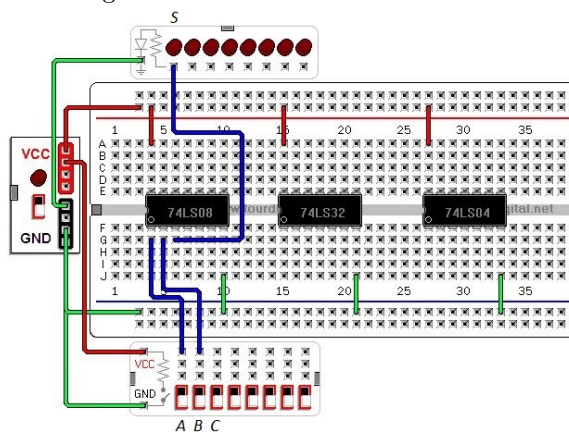


(c) Circuito na Matriz de Contato

Figura 3: Circuito 3

- **Prática 04**

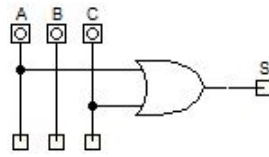
O circuito é representado pela expressão: $S = A + C$



(a) Circuito Lógico

A	C	S
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

(b) Tabela Verdade da expressão S

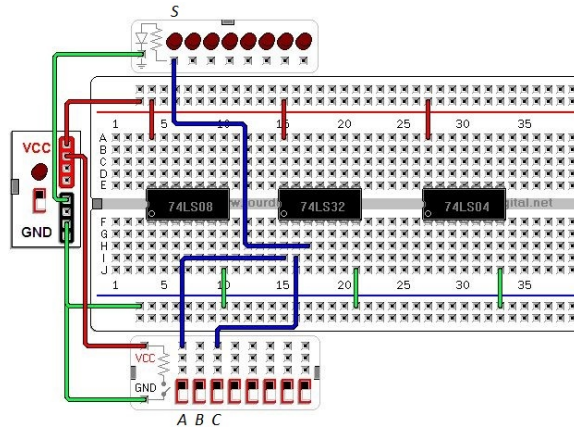

(c) Circuito na Matriz de Contato

Figura 4: Circuito 4

- **Desafio**

Para o circuito S da Figura 5, faça:

1. Forneça a expressão lógica do circuito S ;
2. Preencha a tabela verdade do circuito S . (Use informações dos LEDs).

A	B	C	S
0	0	0	
0	0	1	
0	1	0	
0	1	1	
1	0	0	
1	0	1	
1	1	0	
1	1	1	

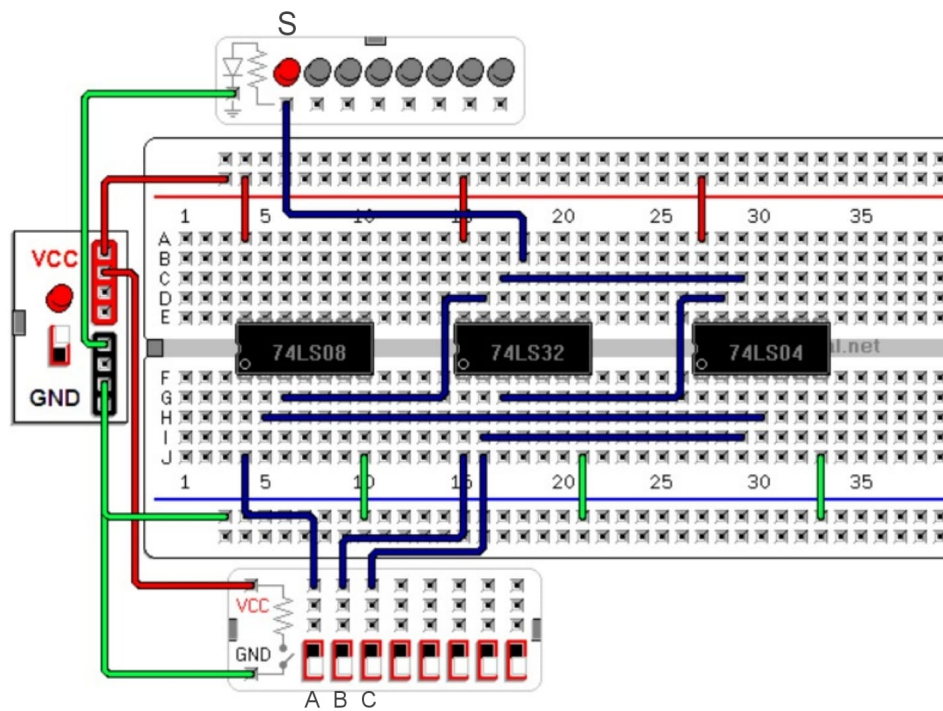


Figura 5: Matriz de contato com a implementação do circuito S

Bom Trabalho!

Elaborado por Anderson L. S. Selenguini e Giovana Nogueira

Revisado por Prof. Eliseu César Miguel

Atividade elaborada no L^AT_EX