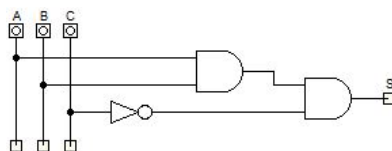


Aula 03

- Prática 05


O circuito é representado pela expressão: $S = A.B.\bar{C}$



(a) Circuito Lógico

A	B	C	S
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	0

(b) Tabela Verdade da expressão S

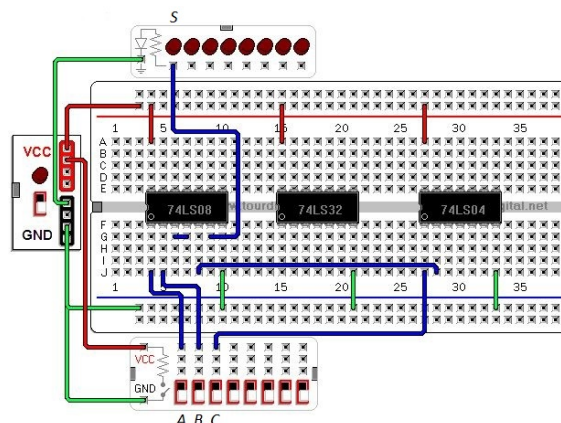


(c) Circuito na Matriz de Contato

Figura 1: Circuito 5

Teste todas as portas lógicas do CI em seu *Protoboard*.

- Prática 06

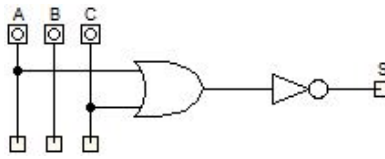
O circuito é representado pela expressão: $S = \overline{A + C}$



(a) Circuito Lógico

A	C	S
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

(b) Tabela Verdade da expressão S

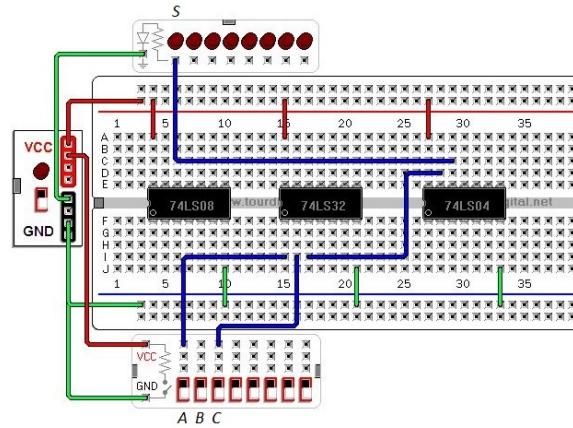

(c) Circuito na Matriz de Contato

Figura 2: Circuito 6

Teste todas as portas lógicas do CI em seu *Protoboard*.

- **Desafio**

Para o circuito S da Figura 3, faça:

1. Forneça a expressão lógica do circuito S ;
2. Preencha a tabela verdade do circuito S . (Use informações dos LEDs).

A	B	C	S
0	0	0	
0	0	1	
0	1	0	
0	1	1	
1	0	0	
1	0	1	
1	1	0	
1	1	1	

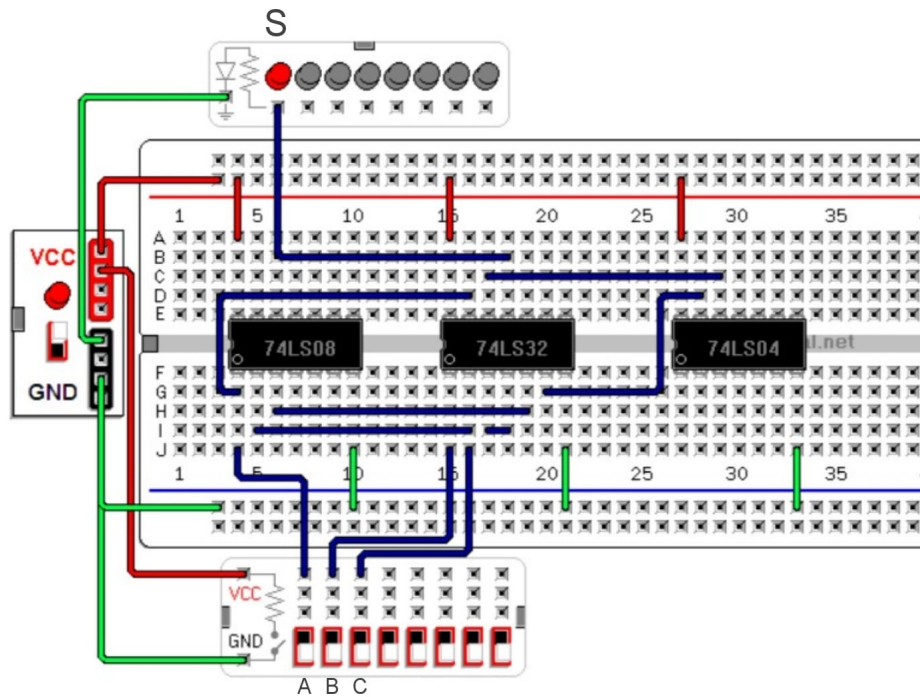


Figura 3: Matriz de contato com a implementação do circuito S

Bom Trabalho a Todos!

Elaborado por Anderson L. S. Selenguini e Giovana Nogueira

Revisado por Prof. Eliseu César Miguel

Atividade elaborada no $\text{\LaTeX}$