

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS

Departamento de Ciência da Computação - ICEx

Disciplina: DCE820 Laboratório de Lógica Digital

Professor: Eliseu César Miguel

Atividades Práticas - 11/09/2024

Aula 05

- Prática 08

Projete, usando as pastilhas 7408, 7432 e 7404:

- Um Multiplexador Mux(2x1)
- Um demultiplexador Demux(2x1)
- A ligação entre ambos para tornar serial uma informação de 2 *bits* recebida no Mux (2x1)

A Figura 1 mostra a prática em caixa preta.

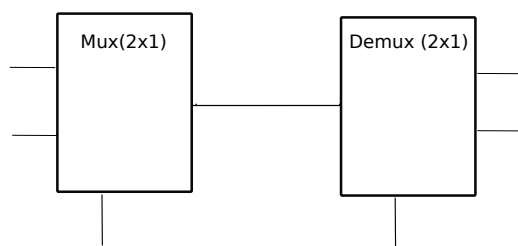


Figura 1: Prática 05 em caixa preta

Bom Trabalho a Todos!
Prof. Eliseu César Miguel
Atividade elaborada no L^AT_EX