

Aula 06

Considere a pastilha que oferece *Latch D*¹, Figura 1², e a pastilha que oferece *Tri-state buffers*, Figura 2³.

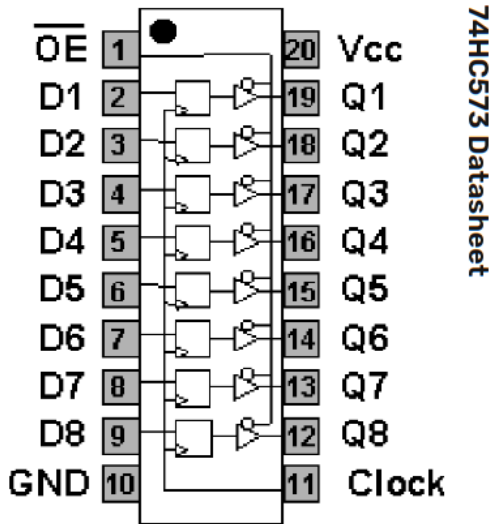


Figura 1: 74573 IC Octal D-type transparent latch; 3-state

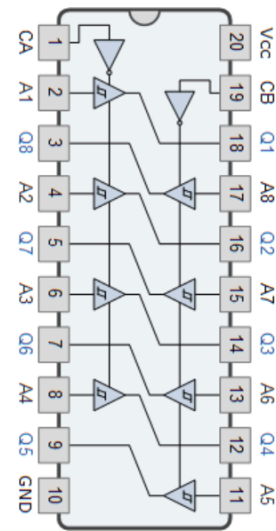


Figura 2: 74LS244 Octal Tri-state Buffer

• Prática 09

Para esta prática, você precisa apenas aprender a utilizá-las. Assim, faça:

1. Alimente as pastilhas
2. Aprenda a armazenar um valor lógico 0 (falso) ou 1 (verdadeiro) em um *Latch* do CI 74HC573N
3. Aprenda a permitir, ou não, a passagem de um valor lógico utilizando o CI MM74HC244N

Importante: Estude e aprenda a estrutura interna dos CI apresentados antes da prática! Justifique, assim, a distribuição da carga horária de *horas-atividades*.

Bom Trabalho a Todos!

Prof. Eliseu César Miguel

Atividade elaborada no L^AT_EX

¹Apesar da Figura 1 apresentar um *flip-flop*, a descrição do componente é um *Latch*

²<https://makerselectronics.com/product/74573-ic>

³<https://www.electronics-tutorials.ws/combinational/bus-transceiver.html>